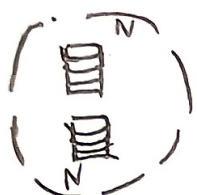







第一章 无刷电机的控制原理




I_A — A相电流
 I_B — B相电流
 I_C — C相电流
相差 120°

H桥 — 控制电流流动方向

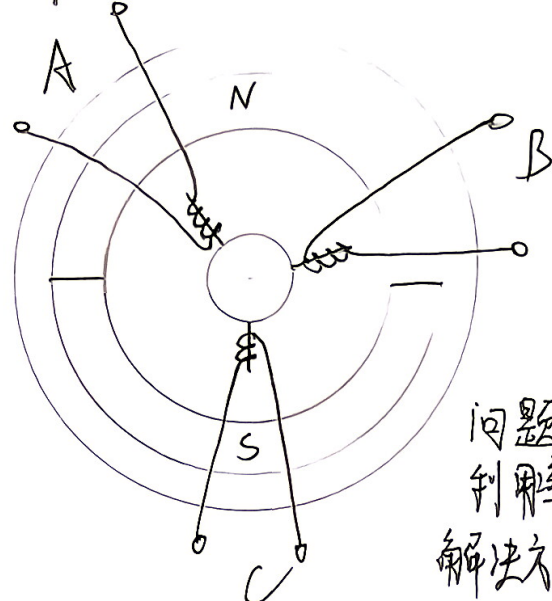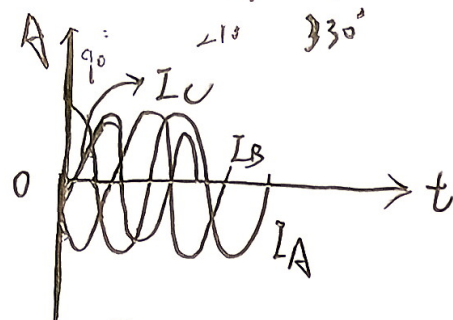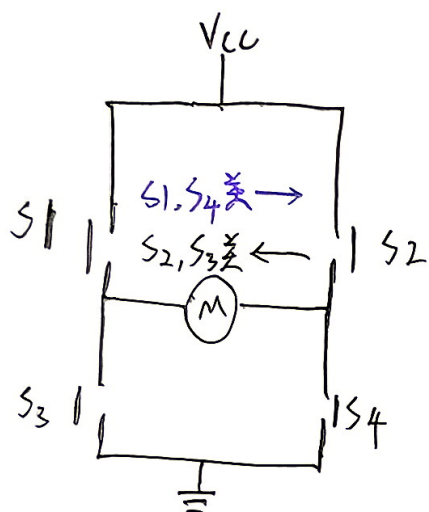

问题: 单绕组工作
利用率太低
解决方法: 星型连接

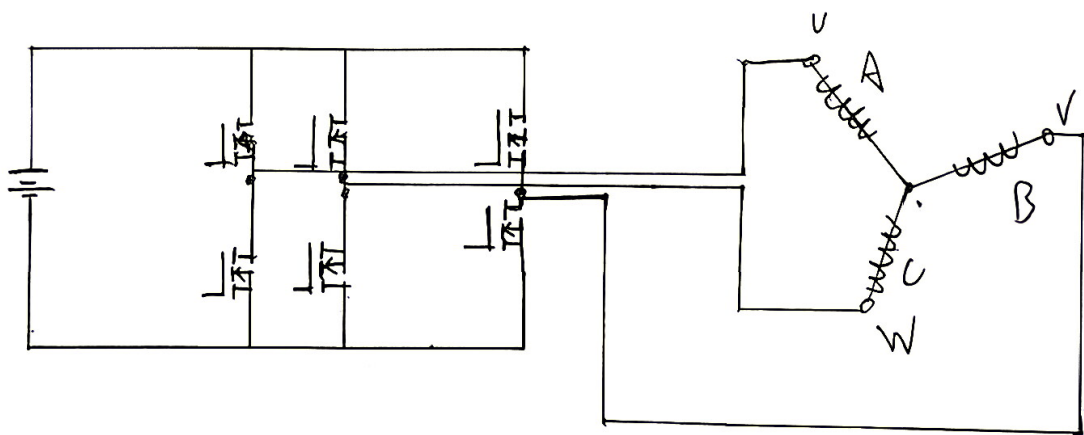

六步换相法.

(从A到B)

转一周的过程: $AB \rightarrow AC \rightarrow BC \rightarrow BA \rightarrow CA \rightarrow CB$

